

Elektrische Spannung in einer Reihenschaltung



Die elektrische Spannung gibt an, _____




Arbeitsauftrag:

1. Baut folgenden **einfachen Stromkreis** auf und misst die Spannung, die an den Batterien anliegt und die Spannung, die an der Glühlampe 1 abfällt.

Batterien: _____

Glühlampe 1: _____

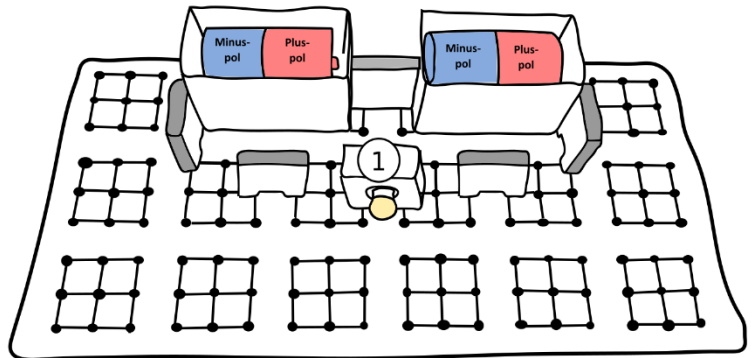

2. Baut folgende **Reihenschaltung** auf und misst die Spannung, die an den Batterien anliegt und die Spannung, die an Glühlampe 1 und 2 abfällt.

Batterien: _____

Glühlampe 1: _____

Glühlampe 2: _____

