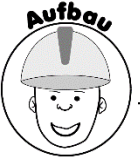


Elektrische Stromstärke in einer Parallelschaltung



In einer **Reihenschaltung** wird die Stromstärke umso kleiner, je _____

Wie ist das in einer **Parallelschaltung**? Findet es heraus!




Arbeitsauftrag:

1. Baut folgenden **einfachen Stromkreis** auf und misst an den Positionen 1, 2 und 3 die Stromstärke.

Position 1: _____

Position 2: _____

Position 3: _____

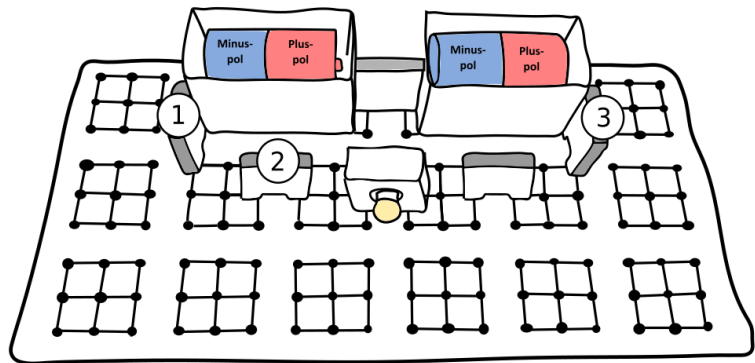

2. Baut folgende **Parallelschaltung** auf und misst an den Positionen 1, 2, 3 und 4 die Stromstärke.

Position 1: _____

Position 2: _____

Position 3: _____

Position 4: _____

