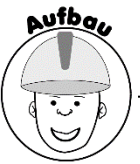


Elektrische Stromstärke in einer Reihenschaltung



Die Stromstärke gibt an _____




Arbeitsauftrag:

1. Baut folgenden **einfachen Stromkreis** auf und misst an den Positionen 1 und 2 die Stromstärke.

Position 1: _____

Position 2: _____

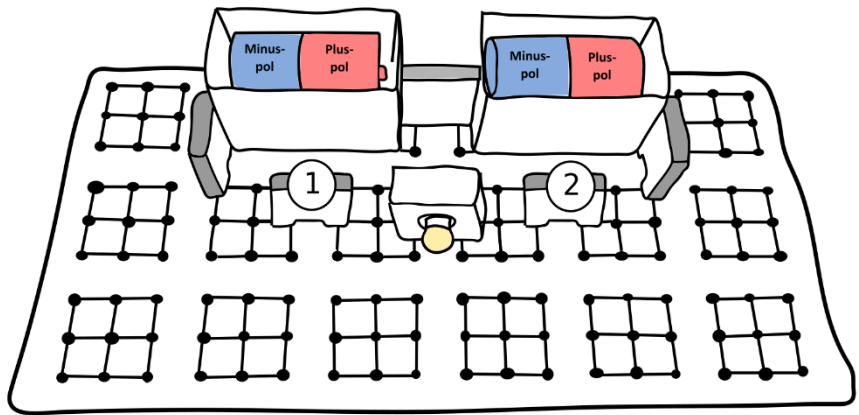

2. Baut folgende **Reihenschaltung** auf und misst an den Positionen 1, 2 und 3 die Stromstärke.

Position 1: _____

Position 2: _____

Position 3: _____

